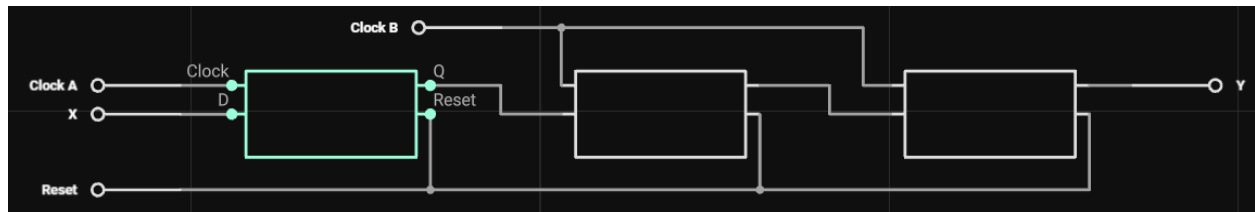


8.1

Optimal Sum of Products: $Z = S1 + S2S3 + S2S4$



8.2.1

[Flux Schematic](#)



8.2.2

[Flux Schematic](#)

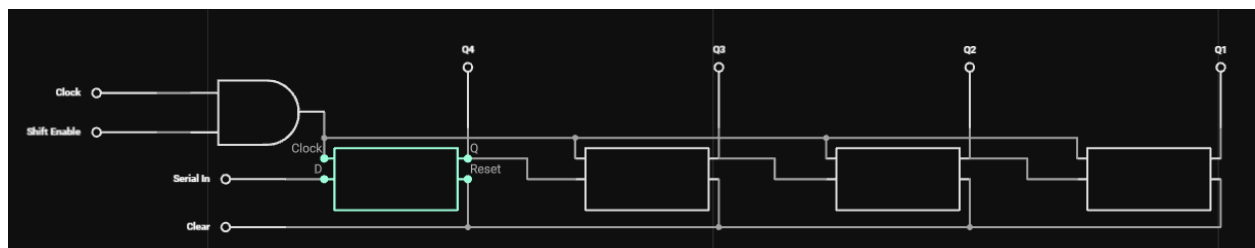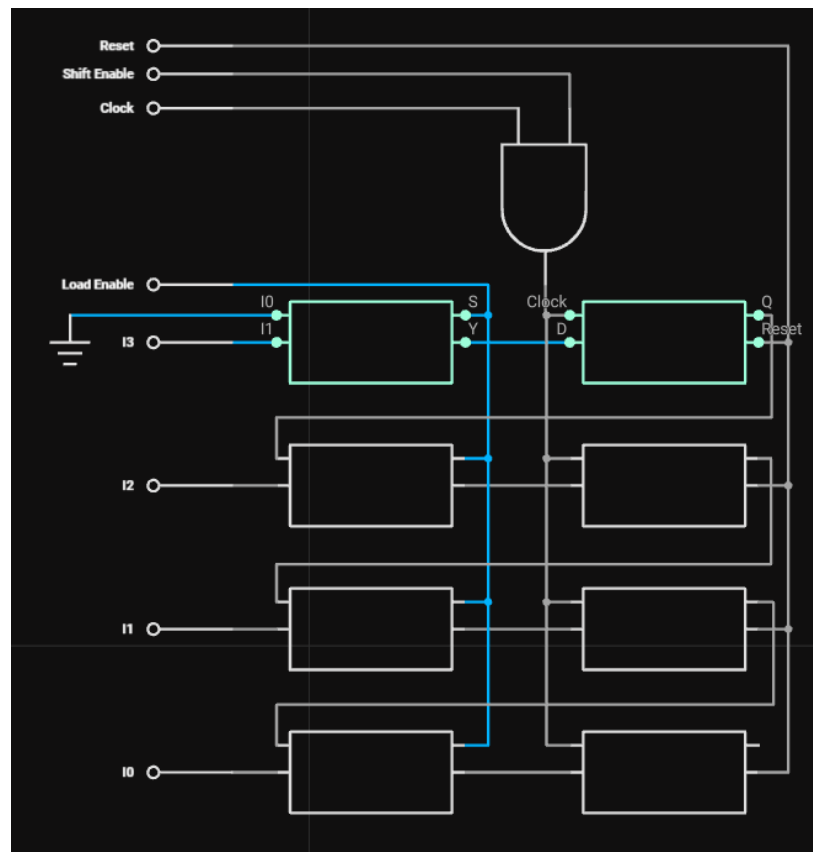

8.2.3

[Flux Schematic](#)

8.3

